INTERRO 20'

Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer


Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Qu'est-ce qu'un capteur ? Donne les grandeurs d'entrée et de sortie d'une CTN. APP 2 pts

2 Écris la loi d'Ohm avec les unités. APP 2 pts

3 R = 220 Ω et I = 0,05 A. Calcule U. RÉA 2 pts

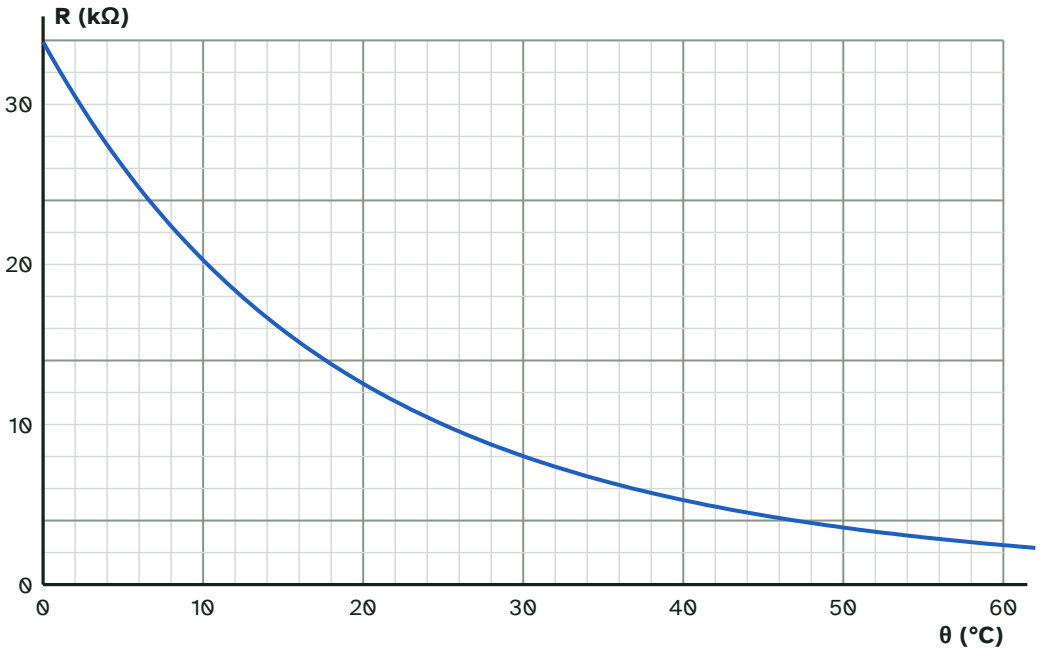4 Un conducteur ohmique soumis à une tension U = 12 V est traversé par un courant I = 40 mA. Calcule sa résistance R. RÉA 2 pts



5 Lis la température quand la CTN vaut 8 kΩ. RÉA 2 pts