AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Dans combien de sens une diode laisse-t-elle passer le courant ?

2. Dans le sens passant, le courant va-t-il de l'anode vers la cathode ou l'inverse ?

3. De quel côté se trouve la barre du symbole de la diode ?

4. Une diode est branchée en sens bloqué avec une lampe. La lampe s'allume-t-elle ?

5. Quel redressement réalise une diode seule ?

6. Combien de diodes compte un pont de diodes ?

7. Quel redressement réalise un pont de diodes ?

8. Après une diode, la tension prend-elle encore des valeurs négatives ?

9. L'entrée d'un pont est à 50 Hz. Quelle est la fréquence de la tension redressée ?

10. Que signifie « redresser » une tension ?

11. Quel autre nom donne-t-on au pont de diodes ?

12. Le pont de diodes utilise-t-il les deux alternances de la tension ?