AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quel composant filtre une tension redressée ?

2. On augmente la capacité du condensateur. L'ondulation devient-elle plus petite ou plus grande ?

3. La tension filtrée varie entre 13 V et 15 V. Calcule l'ondulation.

4. Quelle est l'unité de la capacité d'un condensateur ?

5. Convertis une capacité de 1 000 µF en farads.

6. Après filtrage, la tension est-elle presque continue ?

7. Dans une alimentation, redresse-t-on avant ou après le filtrage ?

8. Quel appareil abaisse la tension du secteur dans une alimentation ?

9. L'ondulation est nulle. Comment est la tension ?

10. Exprime 2 V par rapport à 15 V en pourcentage, arrondi à l'unité.

11. Exprime 0,5 V par rapport à 12 V en pourcentage, arrondi au dixième.

12. Est-ce le filtrage ou le redressement qui supprime les alternances négatives ?