AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Cite les trois étapes pour obtenir une tension continue à partir du secteur.

2. Avec une diode seule et une entrée à 50 Hz, quelle est la fréquence de la tension redressée ?

3. Une tension redressée et filtrée varie entre 11,5 V et 12 V. Calcule l'ondulation.

4. On remplace le condensateur par un autre de plus grande capacité. Que devient l'ondulation ?

5. Une diode est montée à l'envers dans un circuit. Le courant passe-t-il ?

6. Pourquoi les panneaux solaires du lycée sont-ils reliés à un onduleur ?

7. Un panneau produit 300 W pendant 5 h. Calcule l'énergie produite.

8. Quel appareil permet de visualiser la forme de la tension redressée ?

9. Calcule 12 – 11,5.

10. Calcule 300 × 5.

11. Convertis 1 500 Wh en kilowattheures.

12. Calcule 1 ÷ 0,01.