AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Cite les trois étapes pour obtenir une tension continue à partir du secteur.

abaisser, redresser, filtrer

2 Avec une diode seule et une entrée à 50 Hz, quelle est la fréquence de la tension redressée ?

50 Hz

3 Une tension redressée et filtrée varie entre 11,5 V et 12 V. Calcule l'ondulation.

0,5 V

4 On remplace le condensateur par un autre de plus grande capacité. Que devient l'ondulation ?

elle diminue

5 Une diode est montée à l'envers dans un circuit. Le courant passe-t-il ?

non

6 Pourquoi les panneaux solaires du lycée sont-ils reliés à un onduleur ?

pour fournir du 230 V alternatif

7 Un panneau produit 300 W pendant 5 h. Calcule l'énergie produite.

1,5 kWh

8 Quel appareil permet de visualiser la forme de la tension redressée ?

l'oscilloscope

9 Calcule 12 – 11,5.

0,5

10 Calcule 300 × 5.

1 500

11 Convertis 1 500 Wh en kilowattheures.

1,5 kWh

12 Calcule 1 ÷ 0,01.

100