INTERRO 20'

Du courant alternatif au courant continu


… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

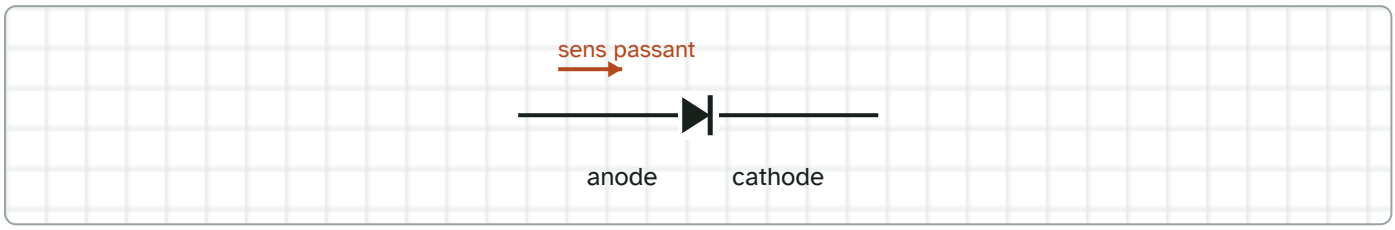1 Dessine le symbole normalisé d'une diode dans le cadre ci-dessous. Indique l'anode, la cathode et le sens passant du courant. APP 2 pts



Triangle suivi d'une barre ; l'anode est du côté du triangle, la cathode du côté de la barre.

2 Dans quel sens une diode laisse-t-elle passer le courant ? APP 1 pt

De l'anode vers la cathode.

3 Quelle différence y a-t-il entre un redressement simple alternance et double alternance ? ANA 2 pts

Simple : une alternance sur deux est supprimée (une diode). Double : l'alternance négative est retournée (pont de diodes).

4 Quel composant filtre une tension redressée ? Que devient l'ondulation si on augmente sa capacité ? APP 2 pts

Un condensateur ; l'ondulation diminue.

5 Une tension filtrée varie entre 11,4 V et 12 V. Calcule l'ondulation. RÉA 1 pt

0,6 V.

6 Quel appareil transforme un courant continu en courant alternatif ? Donne un exemple d'utilisation. APP 2 pts

Un onduleur ; par exemple pour des panneaux solaires reliés au réseau.