INTERRO 20'

# Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 10


**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

**1** Comment branche-t-on un ampèremètre ? Un voltmètre ? APP 2 pts

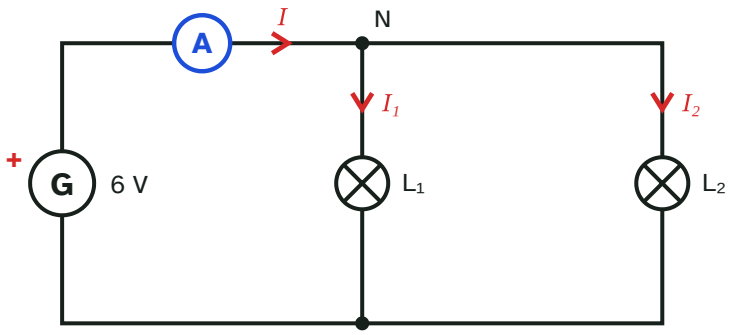**Ampèremètre en série ; voltmètre en dérivation.**




**2** $I$ = 0,9 A et $I_1$ = 0,35 A. Calcule $I_2$ en écrivant la loi utilisée. RÉA 2 pts

**$I = I_1 + I_2$ ; $I_2$ = 0,55 A.**

**3** Dans un circuit en série, $U_G$ = 9 V et $U_1$ = 5,5 V. Calcule $U_2$. RÉA 2 pts

**3,5 V.**

**4** Sur une plaque on lit « 230 V ~ 50 Hz ». Nomme les deux grandeurs et leurs unités. APP 2 pts

**Tension en volts ; fréquence en hertz.**

**5** Quel dispositif protège une personne qui touche une carcasse sous tension ? APP 2 pts

**Le disjoncteur différentiel 30 mA (avec la mise à la terre).**