AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Un câble de 0,5 Ω est traversé par 20 A. Calcule la puissance perdue.

2 Le même câble est traversé par 10 A. Calcule la puissance perdue.

3 Pourquoi une rallonge enroulée peut-elle chauffer dangereusement ?

4 Pourquoi utilise-t-on des câbles de grosse section pour un poste à souder ?

5 Un transformateur abaisse 230 V en 12 V. Le rapport $\frac{N_2}{N_1}$ est-il plus petit ou plus grand que 1 ?

6 Un transformateur a N_1 = 1 000 et N_2 = 50. Calcule U_2 pour U_1 = 230 V.

7 Un transformateur parfait reçoit 100 W au primaire. Quelle puissance fournit-il au secondaire ?

8 Le chargeur de téléphone contient-il un transformateur abaisseur ou élévateur ?

9 Calcule 0,5 × 20².

10 Calcule 0,5 × 10².

11 Calcule 50 ÷ 1 000.

12 Convertis une tension de 20 kV en volts.