AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quel dipôle est représenté par un cercle barré d'une croix ?

2. Quel dipôle est représenté par un grand trait fin et un petit trait épais ?

3. Dans quel sens circule le courant à l'extérieur du générateur ?

4. Dans un circuit en série, une lampe grille. Que deviennent les autres lampes ?

5. Dans un circuit en dérivation, une lampe grille. Que deviennent les autres lampes ?

6. Les prises d'un atelier sont-elles branchées en série ou en dérivation ?

7. Un interrupteur est ouvert. Le courant circule-t-il dans la boucle ?

8. Comment appelle-t-on un composant qui possède deux bornes ?

9. Un circuit comporte une seule boucle. Les dipôles sont-ils en série ou en dérivation ?

10. Calcule 0,45 + 0,3 + 0,25.

11. Convertis une intensité de 2,5 A en milliampères.

12. Calcule 24 ÷ 4.