AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la loi d'Ohm.

2. Une résistance de 100 Ω est traversée par 0,05 A. Calcule la tension U.

3. Une résistance de 220 Ω est traversée par 0,02 A. Calcule la tension U.

4. Une résistance de 200 Ω est soumise à 6 V. Calcule l'intensité I.

5. Un dipôle ohmique est soumis à 9 V et traversé par 0,03 A. Calcule R.

6. Écris la formule qui donne R à partir de U et de I.

7. Écris la formule qui donne I à partir de U et de R.

8. Quelle est l'allure de la caractéristique d'un dipôle ohmique ?

9. Un dipôle ohmique est soumis à 12 V et traversé par 24 mA. Calcule R.

10. La tension aux bornes d'une résistance est nulle. Que vaut l'intensité ?

11. La tension aux bornes d'une résistance double. Que devient l'intensité ?

12. Quel appareil mesure directement une résistance ?