AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Quel appareil transforme une tension continue en tension alternative ?

2. Comment appelle-t-on la conversion d'une tension alternative en tension continue ?

3. Un panneau solaire produit-il un courant continu ou alternatif ?

4. Quel appareil faut-il pour injecter l'électricité d'un panneau solaire sur le réseau ?

5. Quel composant trouve-t-on dans un chargeur de batterie pour redresser la tension ?

6. Un poste à souder « inverter » redresse-t-il d'abord la tension du secteur ?

7. Dans une alimentation, quel bloc suit le transformateur et le redresseur ?

8. Une batterie de visseuse se charge-t-elle en courant continu ou alternatif ?

9. Que fait l'onduleur d'une alimentation de secours ?

10. Que signifie le symbole ~ sur une plaque signalétique ?

11. Que signifie le symbole ⎓ sur une plaque signalétique ?

12. Quelle fréquence doit produire un onduleur relié au réseau français ?