INTERRO 20'

Du courant alternatif au courant continu

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Dessine le symbole normalisé d'une diode dans le cadre ci-dessous. Indique l'anode, la cathode et le sens passant du courant. — APP 2 pts

2 Dans quel sens une diode laisse-t-elle passer le courant ? — APP 1 pt

3 Quelle différence y a-t-il entre un redressement simple alternance et double alternance ? — ANA 2 pts

4 Quel composant filtre une tension redressée ? Que devient l'ondulation si on augmente sa capacité ? — APP 2 pts

5 Une tension filtrée varie entre 11,4 V et 12 V. Calcule l'ondulation. — RÉA 1 pt

6 Quel appareil transforme un courant continu en courant alternatif ? Donne un exemple d'utilisation. — APP 2 pts