AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Quel dipôle est représenté par un cercle barré d'une croix ?

la lampe

2 Quel dipôle est représenté par un grand trait fin et un petit trait épais ?

la pile

3 Dans quel sens circule le courant à l'extérieur du générateur ?

de la borne + vers la borne –

4 Dans un circuit en série, une lampe grille. Que deviennent les autres lampes ?

elles s'éteignent

5 Dans un circuit en dérivation, une lampe grille. Que deviennent les autres lampes ?

elles restent allumées

6 Les prises d'un atelier sont-elles branchées en série ou en dérivation ?

en dérivation

7 Un interrupteur est ouvert. Le courant circule-t-il dans la boucle ?

non

8 Comment appelle-t-on un composant qui possède deux bornes ?

un dipôle

9 Un circuit comporte une seule boucle. Les dipôles sont-ils en série ou en dérivation ?

en série

10 Calcule 0,45 + 0,3 + 0,25.

1

11 Convertis une intensité de 2,5 A en milliampères.

2 500 mA

12 Calcule 24 ÷ 4.

6