TP 1A

Réaliser des circuits simples · avec un générateur

45 min

Objectif : réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

On veut éclairer un poste de travail de l'atelier : d'abord avec une lampe commandée par un interrupteur, puis avec deux lampes. Comment faut-il brancher les deux lampes pour qu'elles éclairent bien ?

MATÉRIEL

- un générateur 6 V continu
- un interrupteur K
- des fils de connexion
- deux lampes identiques L_1 et L_2 sur supports
- un multimètre


SÉCURITÉ

Garde toujours l'interrupteur K ouvert pendant que tu branches ou que tu modifies un montage. Fais vérifier chaque montage par le professeur avant de fermer K.

RÉALISER UN MONTAGE

Pose le doigt sur la borne + du générateur dans le schéma. Suis le circuit avec le doigt et branche les fils un par un, dans le même ordre, jusqu'à revenir à la borne –.

Partie A · Une lampe et un interrupteur

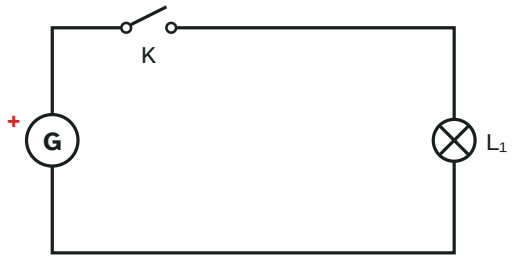

Montage 1 : une lampe

1. Réalise le montage 1 avec l'interrupteur K ouvert. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K et observe la lampe L_1. Retiens bien son éclat : il te servira à comparer dans les parties B et C.
3. Ouvre K et observe de nouveau la lampe L_1.

1 La lampe L_1 brille-t-elle quand l'interrupteur K est fermé ? Brille-t-elle quand il est ouvert ? APP

2 Quel est le rôle de l'interrupteur K dans ce circuit ? ANA

TP 1A


Réaliser des circuits simples · avec un générateur

45 min

Objectif : réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.

3 À quelle condition le courant électrique circule-t-il dans un circuit ? ANA

Partie B · Deux lampes en série

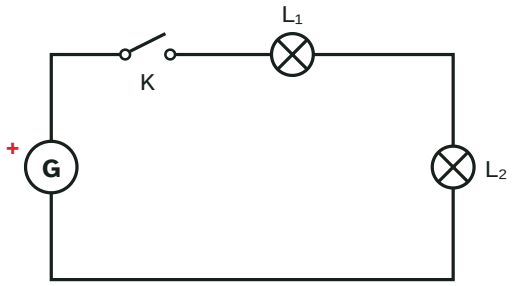

Montage 2 : deux lampes en série

1 Ouvre K. Ajoute la lampe L_2 pour réaliser le montage 2. Fais-le vérifier par le professeur.

2 Ferme K. Compare l'éclat des lampes avec celui de la lampe seule du montage 1.


3 Dévisse la lampe L_1 et observe la lampe L_2. Revisse ensuite L_1, puis ouvre K.

4 Dans le montage 2, combien de boucles le courant peut-il parcourir ? APP

5 Les deux lampes brillent-elles plus, autant ou moins que la lampe seule du montage 1 ? APP

6 Quand tu dévisses la lampe L_1, que devient la lampe L_2 ? Explique pourquoi. ANA

Partie C · Deux lampes en dérivation

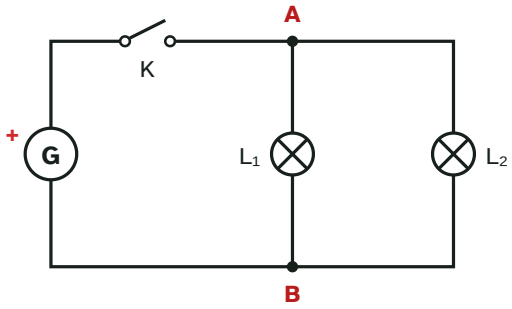

Montage 3 : deux lampes en dérivation

TP 1A

Réaliser des circuits simples · avec un générateur

45 min

Objectif : réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.

1. Réalise le montage 3 : chaque lampe est branchée entre le point A et le point B. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K. Compare l'éclat des lampes avec celui de la lampe seule du montage 1.
3. Dévisse la lampe L_1 et observe la lampe L_2. Revisse ensuite L_1, puis ouvre K.

7 Combien de fils sont reliés au point A ? Et au point B ? APP

8 Les deux lampes brillent-elles plus, autant ou moins que la lampe seule du montage 1 ? APP


9 Quand tu dévisses la lampe L_1, la lampe L_2 reste-t-elle allumée ? Explique pourquoi. ANA

Partie D · Mesurer une intensité et des tensions


UTILISER LE MULTIMÈTRE

Pour mesurer une **intensité**, le multimètre est utilisé en **ampèremètre** : on ouvre le circuit et on le branche **en série**, dans le trou. Bornes **A** (ou 10 A) et **COM**, sélecteur sur « A ⎓ ».


Pour mesurer une **tension**, le multimètre est utilisé en **voltmètre** : on le branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes **V** et **COM**, sélecteur sur « V ⎓ ».

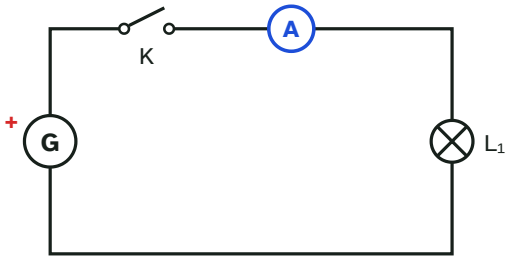

Montage 4 : mesurer I

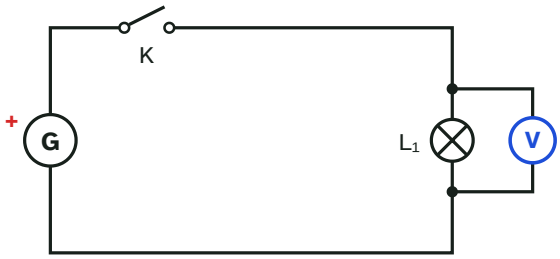

Montage 5 : mesurer U_L aux bornes de L_1

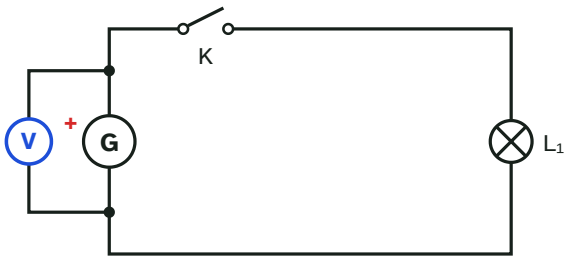

Montage 6 : mesurer U_G aux bornes du générateur

Les trois montages de mesure : on reprend le circuit du montage 1.

TP 1A

Réaliser des circuits simples · avec un générateur

45 min

Objectif : réaliser un circuit à partir de son schéma, brancher deux lampes en série puis en dérivation, et faire de premières mesures.

1. Réalise le montage 4 : le circuit du montage 1, avec le multimètre en ampèremètre entre K et la lampe. Fais-le vérifier, ferme K, puis note l'intensité I dans le tableau.
2. Ouvre K. Retire l'ampèremètre et remets un fil à sa place. Règle le multimètre en voltmètre.
3. Réalise le montage 5. Ferme K et note la tension U_L aux bornes de la lampe.
4. Ouvre K. Réalise le montage 6 en déplaçant seulement le voltmètre. Ferme K et note la tension U_G aux bornes du générateur.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : I = 0,33 A ; U_L = 6,0 V ; U_G = 6,0 V.

Montage	4	5	6
Grandeur mesurée	I	U_L	U_G
Valeur			

10 Dans quelle unité s'exprime l'intensité ? Dans quelle unité s'exprime la tension ? APP

11 Convertis en milliampères (mA) l'intensité que tu as mesurée. RÉA

12 Dans quel montage le multimètre est-il branché en série ? Dans quels montages est-il branché en dérivation ? APP

13 Compare la tension aux bornes de la lampe et la tension aux bornes du générateur. Que remarques-tu ? ANA

14 Retour à la situation : pour éclairer le poste de travail avec deux lampes, faut-il les brancher en série ou en dérivation ? Justifie avec deux observations du TP. COM