AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Quel appareil mesure une tension ?

le voltmètre

2. Comment branche-t-on un voltmètre par rapport au dipôle étudié ?

en dérivation, à ses bornes

3. Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une tension ?

V et COM

4. Dans une maille, U_G = 12 V et U_1 = 7 V. Calcule U_2.

5 V

5. Deux lampes sont en dérivation sur un générateur de 6 V. Quelle est la tension aux bornes de chacune ?

6 V

6. Quelle est la tension aux bornes d'un fil de connexion ?

0 V

7. Deux lampes en série ont U_1 = 3,8 V et U_2 = 2,2 V. Calcule U_G.

6 V

8. Calcule 230 – 115.

115

9. Calcule 12 – 4,5 – 3,5.

4

10. Convertis une tension de 400 mV en volts.

0,4 V

11. Convertis une tension de 0,05 V en millivolts.

50 mV

12. Comment représente-t-on un voltmètre sur un schéma ?

un cercle avec la lettre V