AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quel appareil mesure une tension ?

2. Comment branche-t-on un voltmètre par rapport au dipôle étudié ?

3. Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une tension ?

4. Dans une maille, $U_G$ = 12 V et $U_1$ = 7 V. Calcule $U_2$.

5. Deux lampes sont en dérivation sur un générateur de 6 V. Quelle est la tension aux bornes de chacune ?

6. Quelle est la tension aux bornes d'un fil de connexion ?

7. Deux lampes en série ont $U_1$ = 3,8 V et $U_2$ = 2,2 V. Calcule $U_G$.

8. Calcule 230 – 115.

9. Calcule 12 – 4,5 – 3,5.

10. Convertis une tension de 400 mV en volts.

11. Convertis une tension de 0,05 V en millivolts.

12. Comment représente-t-on un voltmètre sur un schéma ?