AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Sur la caractéristique U = f(I), quelle grandeur place-t-on en abscisse ?

2. Le coefficient directeur de la droite U = f(I) d'un dipôle ohmique représente quelle grandeur ?

3. Le point (0,02 A ; 4 V) est sur la caractéristique d'une résistance. Calcule R.

4. Pour mesurer une résistance à l'ohmmètre, le dipôle doit-il être branché au générateur ?

5. Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une résistance ?

6. Un thermostat coupe le chauffage quand la température est trop haute. Quel capteur utilise-t-il ?

7. Un détecteur de présence allume l'éclairage de l'atelier. Quelle grandeur détecte-t-il ?

8. Une résistance de 47 Ω est traversée par 0,1 A. Calcule la tension.

9. Calcule 6 ÷ 0,03.

10. Calcule 0,25 × 40.

11. Convertis une intensité de 15 mA en ampères.

12. Convertis une résistance de 2 200 Ω en kiloohms.