AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Une résistance de 330 Ω est traversée par 0,01 A. Calcule la tension.

2. Un dipôle ohmique est soumis à 12 V et traversé par 0,06 A. Calcule sa résistance.

3. Une résistance de 50 Ω est soumise à 10 V. Calcule l'intensité.

4. Une photorésistance est éclairée plus fortement. Comment varie sa résistance ?

5. Une CTN refroidit. Comment varie sa résistance ?

6. Que signifient les lettres CTN ?

7. Pour un capteur, comment appelle-t-on la grandeur physique que l'on veut mesurer ?

8. Pour tracer une caractéristique, avec quel appareil mesure-t-on $U$ ?

9. Pour tracer une caractéristique, avec quel appareil mesure-t-on $I$ ?

10. Calcule 3,3 ÷ 0,01.

11. Calcule 0,06 × 200.

12. Convertis une résistance de 1 MΩ en ohms.