TP 1A

# Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

**Objectif :** découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Le chargeur de batterie de la visseuse de l'atelier se branche sur le secteur (alternatif) mais charge une batterie (continu). À l'intérieur, on trouve de petits composants noirs marqués d'un anneau blanc : des **diodes**.

**MATÉRIEL**

- une pile de 4,5 V et une petite lampe
- un GBF, une résistance de 1 kΩ
- une diode (1N4007)
- un oscilloscope

**SÉCURITÉ**

On travaille en très basse tension (moins de 12 V). On ne démonte jamais un chargeur branché.


## Partie A · Avec une pile

1. Réalise un circuit en série : pile, diode, lampe. L'anneau de la diode est du côté de la borne – de la pile.
2. Observe la lampe.
3. Retourne la diode et observe à nouveau.

**1** Dans quel cas la lampe brille-t-elle ? ANA

**2** Dans combien de sens la diode laisse-t-elle passer le courant ? Réponds par une phrase. COM
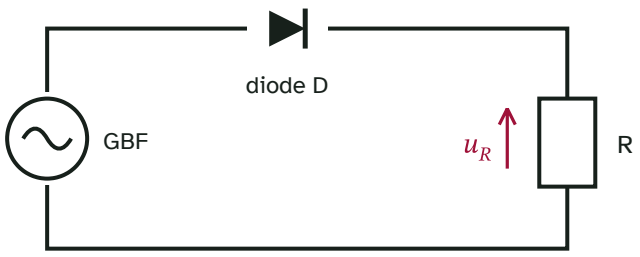
## Partie B · Avec une tension alternative




L'oscilloscope mesure la tension $u_R$ aux bornes de la résistance.

1. Règle le GBF sur une tension sinusoïdale de 50 Hz. Observe d'abord la tension du GBF, sans diode.
2. Réalise le montage : GBF, diode, résistance. Observe la tension $u_R$ aux bornes de la résistance.


TP 1A

# Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

**Objectif :** découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min




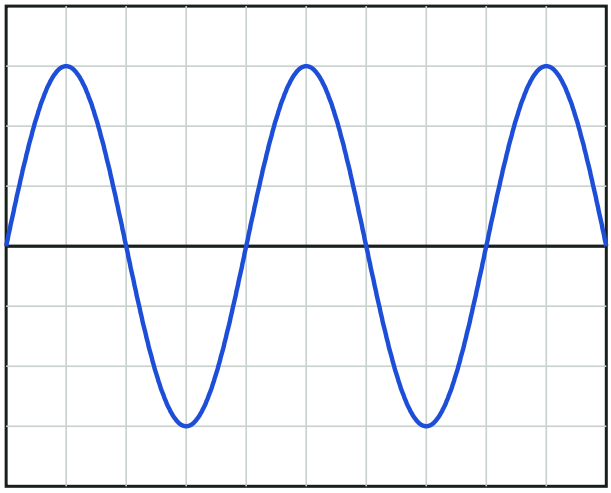

5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension délivrée par le GBF.

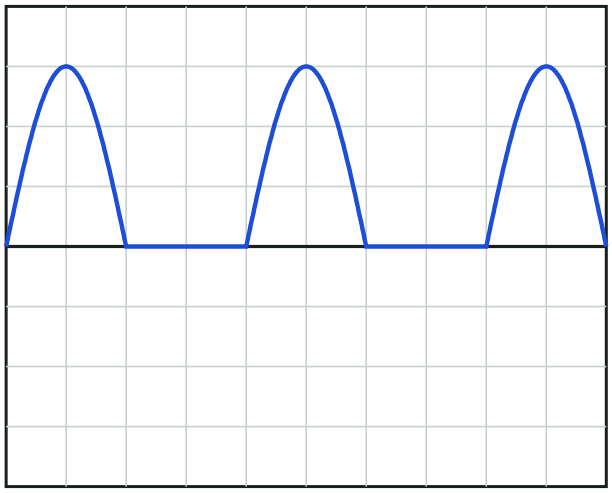**3** Mesure la tension maximale et la période de la tension du GBF. RÉA



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension $u_R$ aux bornes de la résistance, avec la diode.

**4** Que sont devenues les alternances négatives ? ANA

**5** La tension $u_R$ change-t-elle encore de signe ? Le courant dans la résistance change-t-il de sens ? ANA

**6** Explique pourquoi on parle de redressement « simple alternance ». COM

TP 1A

# Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

**Objectif :** découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

**7** Retour à la situation : la tension obtenue est-elle déjà assez « continue » pour charger une batterie ? Justifie. VAL