AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Quel appareil mesure l'intensité d'un courant ?

l'ampèremètre

2 Comment branche-t-on un ampèremètre dans un circuit ?

en série

3 Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une intensité ?

A (ou mA) et COM

4 Dans un circuit en série, comment varie l'intensité d'un point à l'autre ?

elle est la même partout

5 Au nœud N, I = 0,5 A et I_1 = 0,2 A. Calcule I_2.

0,3 A

6 Dans deux branches en dérivation, I_1 = 0,15 A et I_2 = 0,25 A. Calcule I.

0,4 A

7 Pour mesurer environ 0,3 A, choisis-tu le calibre 200 mA ou le calibre 10 A ?

10 A

8 Combien de fils au minimum un nœud relie-t-il ?

3

9 Le courant principal vaut 2 A et se partage entre deux branches identiques. Calcule I_1.

1 A

10 Calcule 1,2 – 0,45.

0,75

11 Convertis une intensité de 0,08 A en milliampères.

80 mA

12 Comment représente-t-on un ampèremètre sur un schéma ?

un cercle avec la lettre A